

(Q7)

1. Truth Table:

$$X + 3 = Y$$

x2	x1	x0	x	x+3 = y	y3	y2	y1	y0
0	0	0	0	3	0	0	1	1
0	0	1	1	4	0	1	0	0
0	1	0	2	5	0	1	0	1
0	1	1	3	6	0	1	1	0
1	0	0	4	7	0	1	1	1
1	0	1	5	8	1	0	0	0
1	1	0	6	9	1	0	0	1
1	1	1	7	10	1	0	1	0


2. Generate Boolean Equations:

$$Y3 = x2 \cdot \text{Not } x1 \cdot x0 + x2 \cdot x1$$


$$Y2 = \text{not } x2 \cdot X0 + \text{not } x2 \cdot X1 \cdot \text{Not } x0 + x2 \cdot \text{Not } x1 \cdot \text{Not } x0$$


$$y1 = x1 \cdot X0 + \text{not } x1 \cdot \text{Not } x0$$

$$Y0 = \text{not } x0$$

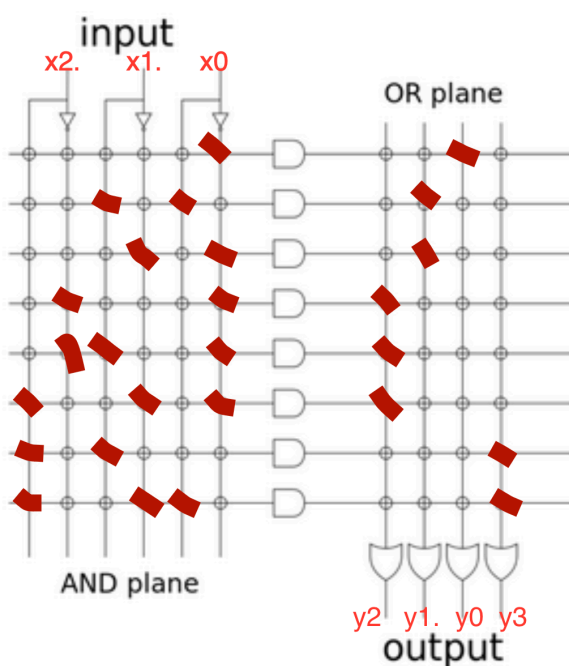

Another way without using equations:

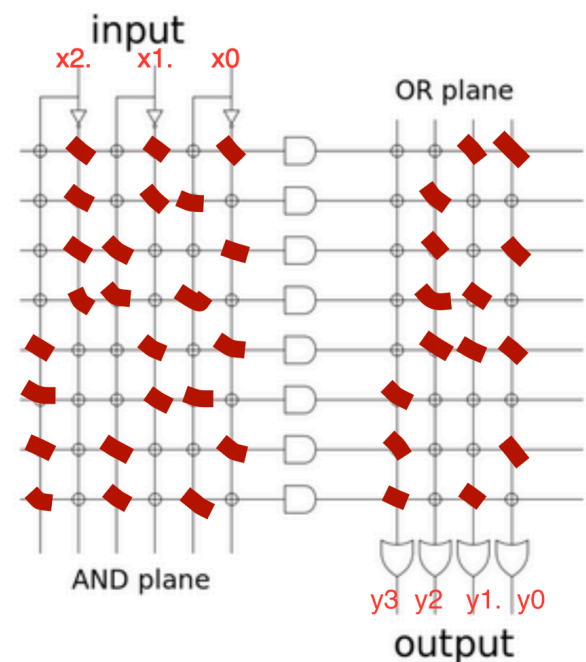

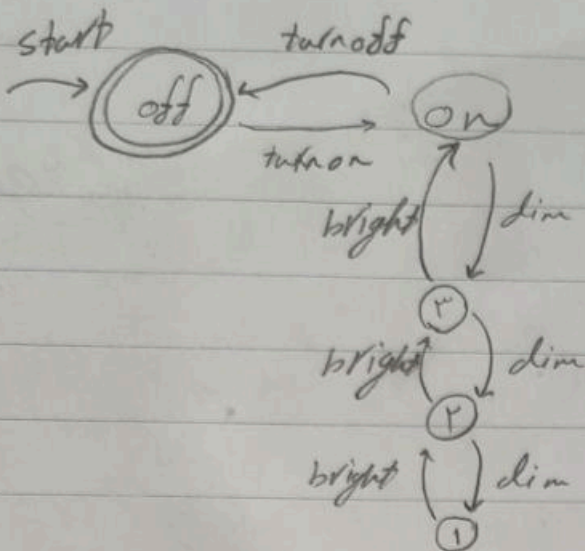


(Q4)

$\bar{B}.C \rightarrow$ اگر B صاف باشد C برآشفتگی شود

(Q5)

A	B	C	\bar{B}	$\bar{B}.C$	$A.B$	or
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1

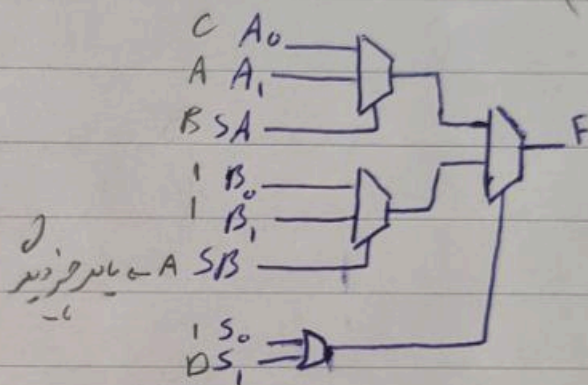

$$S_0 = \bar{A}_1 \bar{A}_0 B_0 + \bar{A}_1 A_0 \bar{B}_0 + A_1 \bar{A}_0 B_0 + A_1 A_0 \bar{B}_0 = \bar{A}_0 B_0 + A_0 \bar{B}_0 \quad (Q5)$$

$\bar{A}_0 B_0 + A_0 \bar{B}_0 \rightarrow A_0 \text{ XOR } B_0$

$$S_1 = A_1 A_0 \bar{B}_0 + A_0 \bar{B}_0 \bar{B}_1 + \bar{A}_0 B_0 \bar{B}_1 + A_1 \bar{A}_0 B_0 + \bar{A}_1 \bar{A}_0 \bar{B}_0 B_1 + \bar{A}_1 A_0 B_0 B_1$$

$(\bar{A}_0 B_0 + A_0 \bar{B}_0)(A_1 + \bar{B}_1) \quad \bar{A}_1 B_1 \times \bar{S}$

$$\bar{S}_0 = (\bar{A}_0 \cap B_0 + A_0 \cap \bar{B}_0) = (A_0 \cup \bar{B}_0) \cap (\bar{A}_0 \cup B_0) = A_0 B_0 + \bar{B}_0 \bar{A}_0$$

$$S_1 = S_0 (A_1 + \bar{B}_1) + \bar{A}_1 B_1 \bar{S}_0 = \underbrace{S_0 A_1}_{\text{part A}} + \underbrace{S_0 \bar{B}_1}_{\text{part B}} + \bar{A}_1 B_1 \bar{S}_0$$

